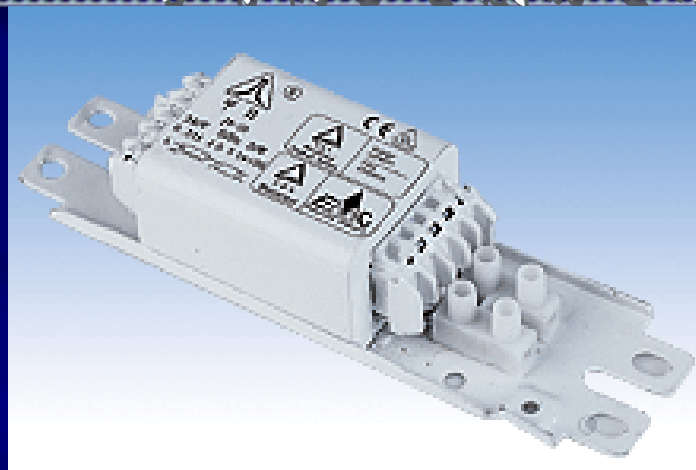


第6章 理想变压器





调压器




整流器



牵引电磁铁




电流互感器

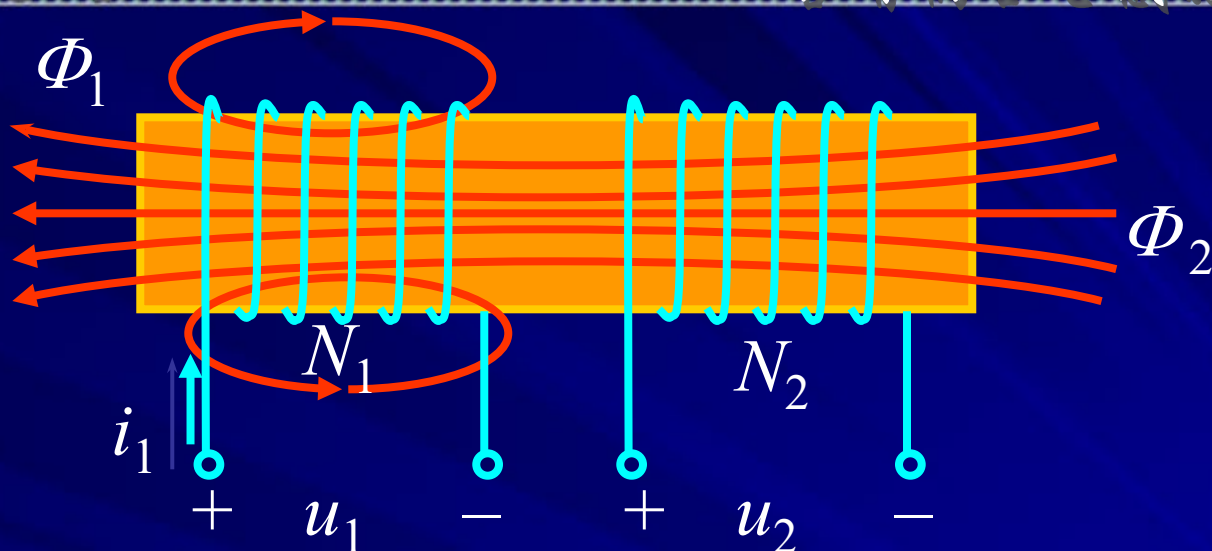


当 i_1 为时变电流时，磁通也将随时间变化，从而在线圈两端产生感应电压。

当 i_1 、 u_1 、 u_2 方向与 Φ 符合右手螺旋时，根据电磁感应定律和楞次定律：
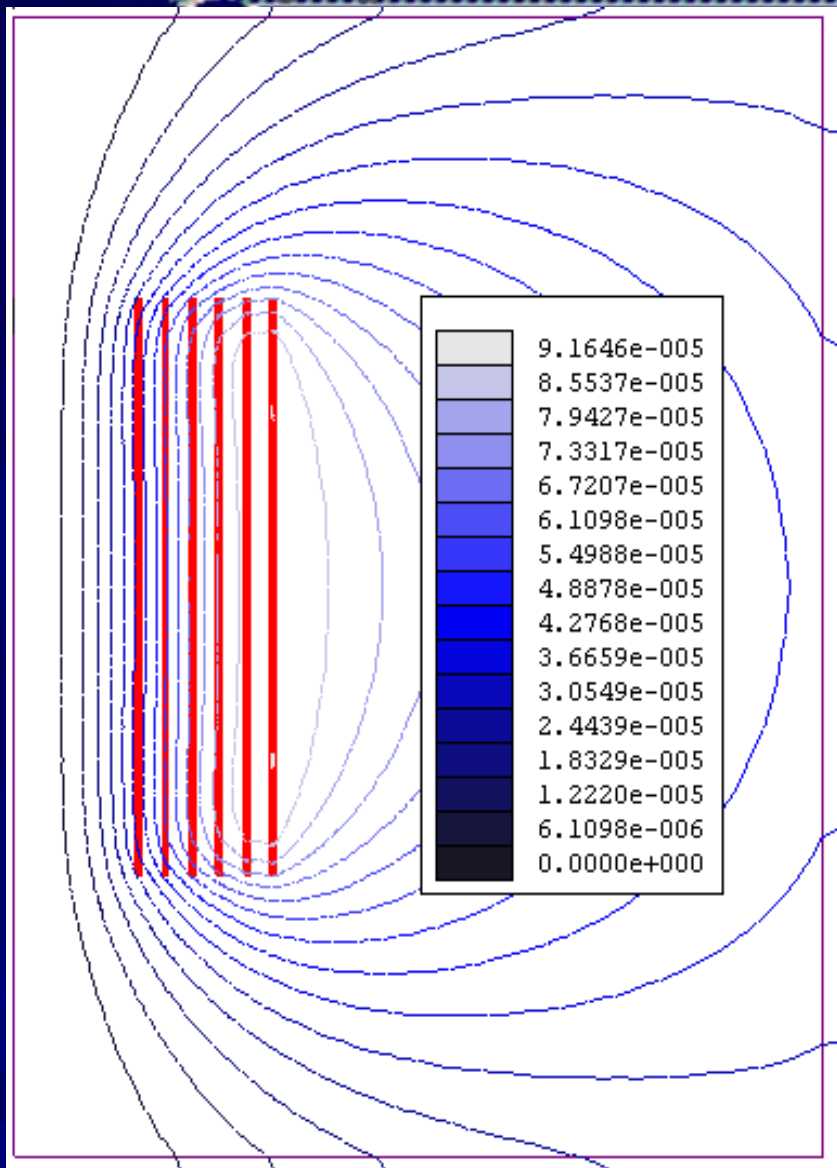
$$u_1 = \frac{d\Psi_1}{dt} \quad u_2 = \frac{d\Psi_2}{dt}$$




电抗器磁场

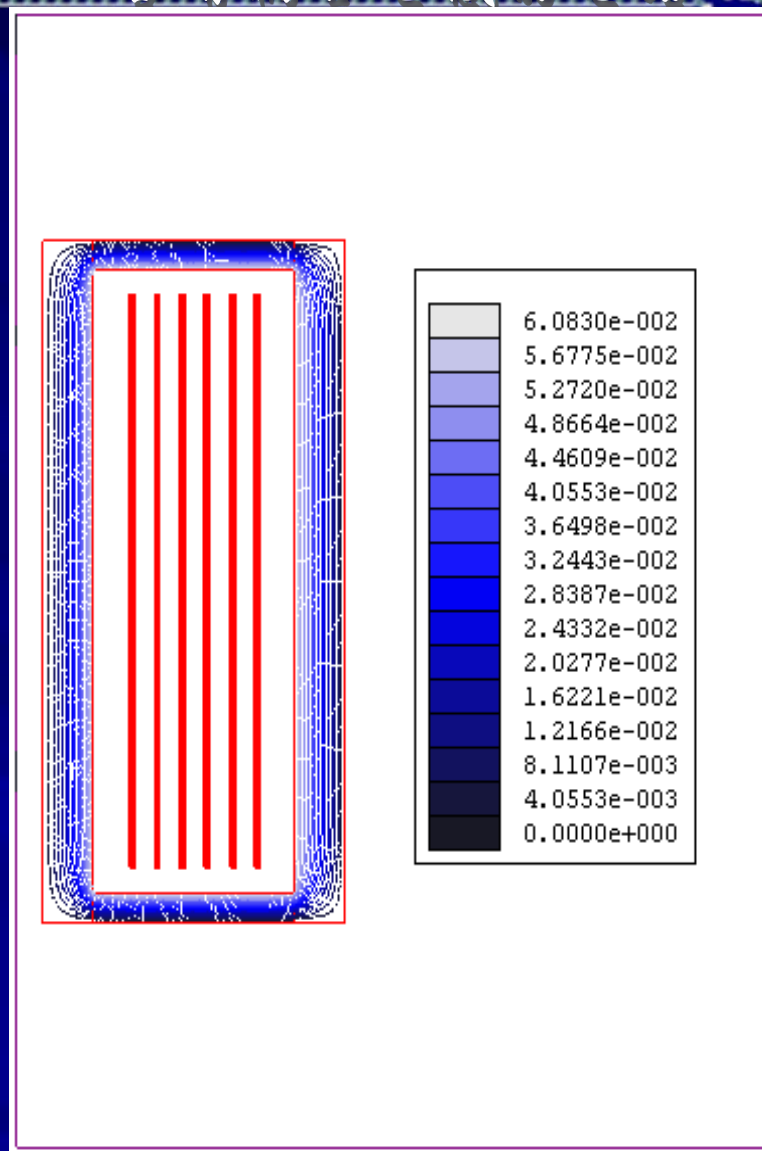

铁磁材料屏蔽磁场


理想变压器的主要性能

① 变压关系

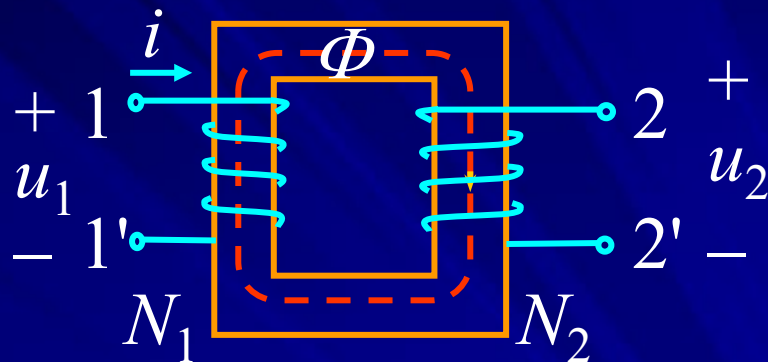


$$u_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$
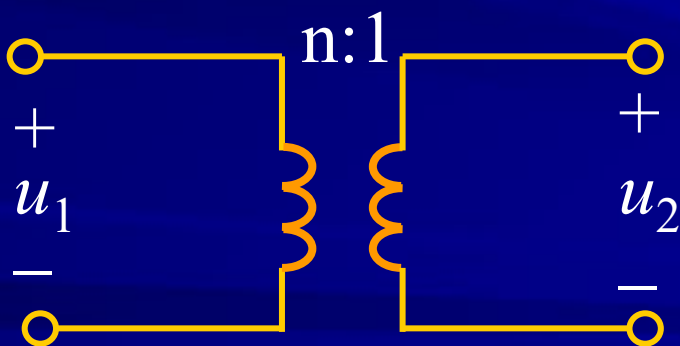
$$u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$





$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

②变流关系

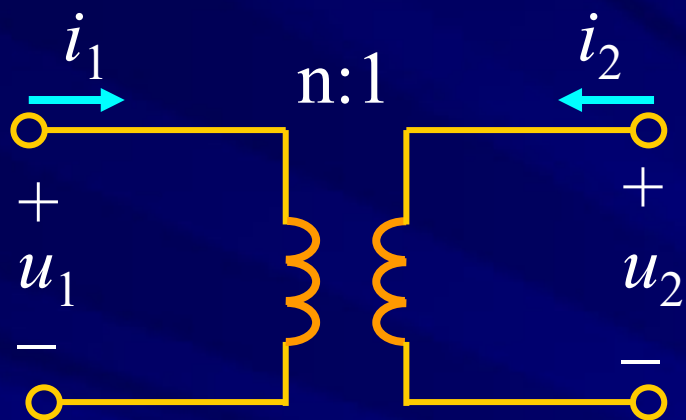

$$i_1(t) = -\frac{1}{n}i_2(t)$$

③变阻抗关系

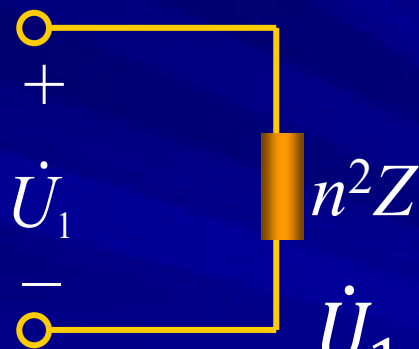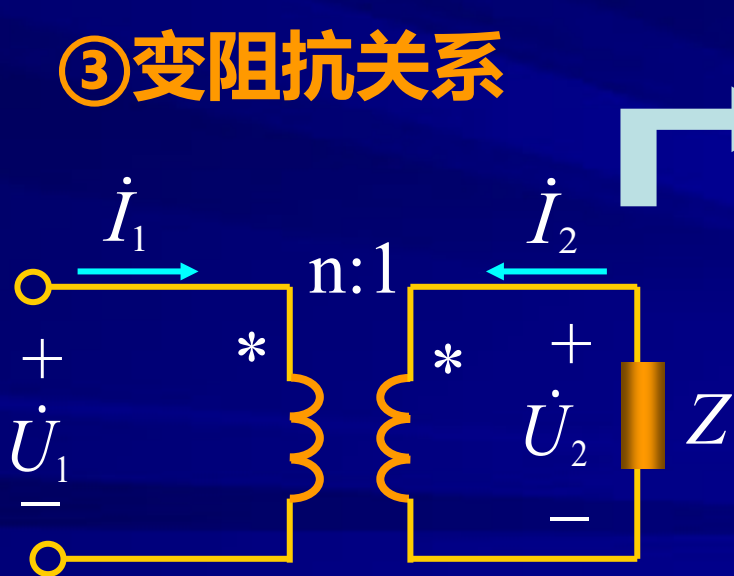


$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{n\dot{U}_2}{-1/n\dot{I}_2}$$

$$= n^2 \left(-\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right) = n^2 Z$$

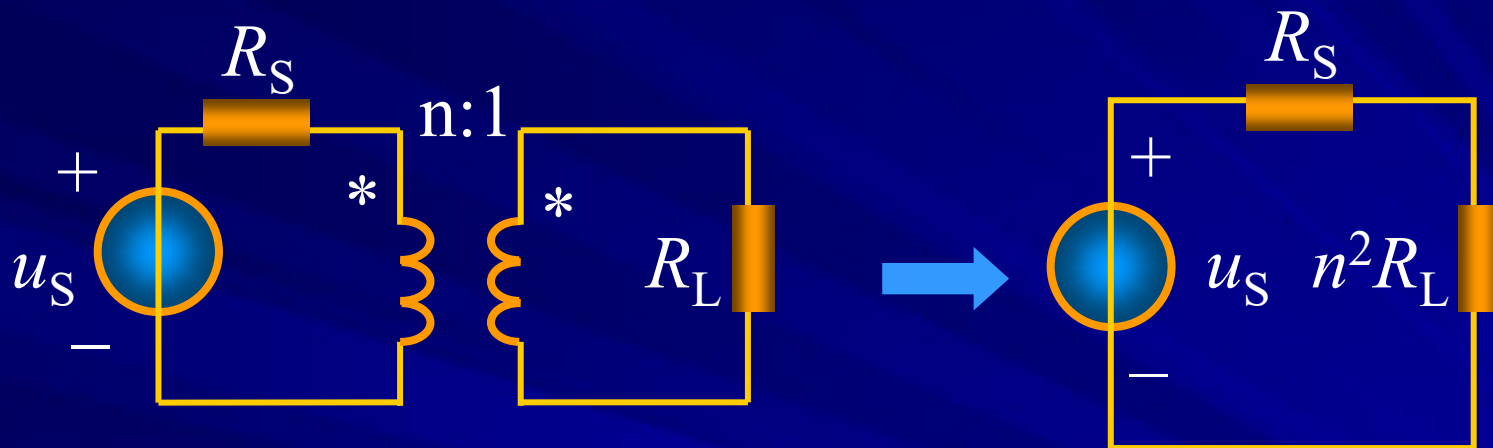例1

已知电源内阻 $R_S = 1\text{k}\Omega$ ，负载电阻 $R_L = 10\Omega$ 。为使 R_L 获得最大功率，求理想变压器的变比 n 。




解

应用变阻抗性质

当 $n^2 R_L = R_S$ 时匹配，即 $10n^2 = 1000$

$\therefore n^2 = 100, \quad n = 10.$

例2 求电压 \dot{U}_2 .

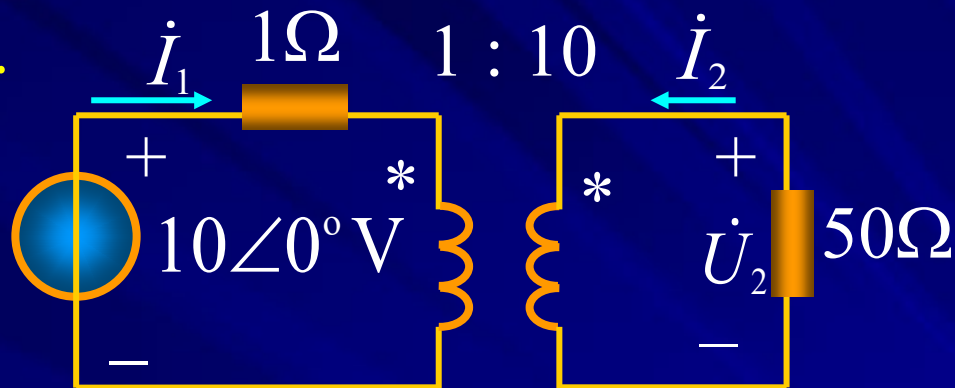

解


方法1: 列方程

$$\begin{cases} 1 \times \dot{I}_1 + \dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ \\ 50 \dot{I}_2 + \dot{U}_2 = 0 \\ \dot{U}_1 = \frac{1}{10} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 = -10 \dot{I}_2 \end{cases}$$

解得

$$\dot{U}_2 = 33.33 \angle 0^\circ \text{ V}$$

方法2：阻抗变换

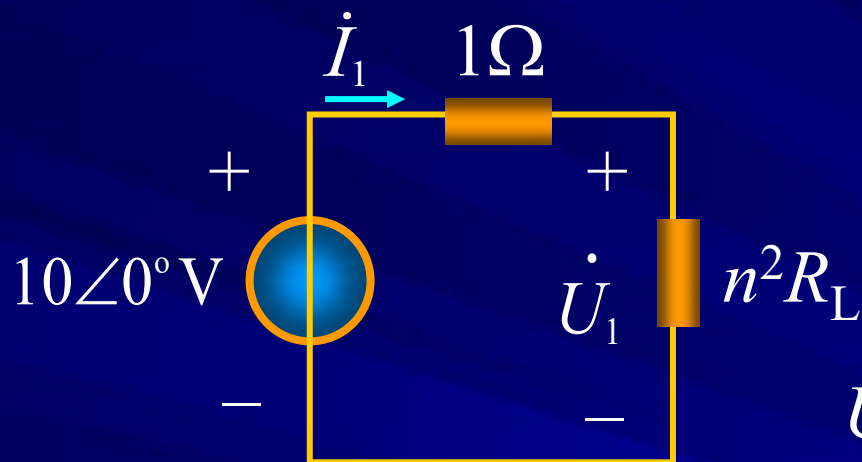

$$n^2 R_L = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \times 50 = \frac{1}{2} \Omega$$

$$\dot{U}_1 = \frac{10\angle 0^\circ}{1 + 1/2} \times \frac{1}{2} = \frac{10}{3} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_2 = \frac{1}{n} \dot{U}_1 = 10 \dot{U}_1 = 33.33 \angle 0^\circ \text{ V}$$